
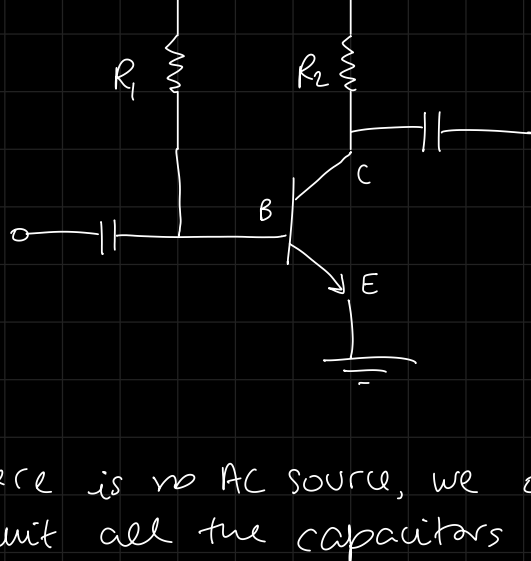



* Tutorial 4

Q1)

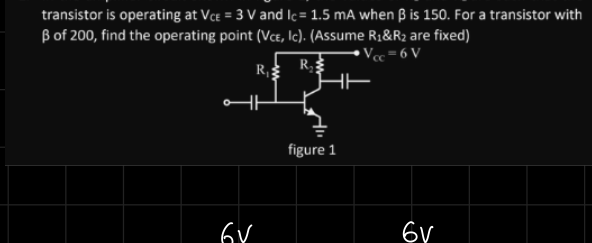

Since there is no AC source, we open circuit all the capacitors

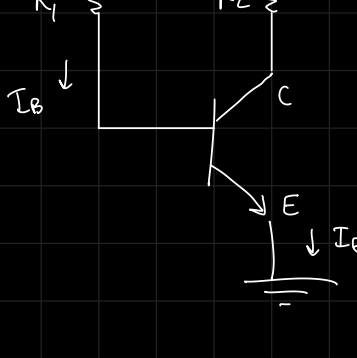NOTE: No AC \rightarrow
Capacitor \equiv OC
Inductor \equiv SC
 $V_{AC} = 0$



$$\text{KVL: } -6 + I_C R_C + V_{CE} = 0$$

\downarrow \downarrow
 1.5mA 3V (given)
(given)

$$R_C = \frac{6-3}{1.5} \text{ k}\Omega = 2\text{ k}\Omega$$

$$-6 + R_1 I_B + V_{BE} = 0$$

$$\beta = 150, \quad I_B = \frac{I_C}{\beta} = \frac{1.5}{150} \text{ mA}$$


$$= 10\mu\text{A}$$

$$R_1 = \frac{6-0.7}{10} \times 10^6 \Omega$$

$$R_1 = 530 \text{ k}\Omega$$

So, $R_1 = 530\text{k}\Omega$ and $R_C = 2\text{k}\Omega$

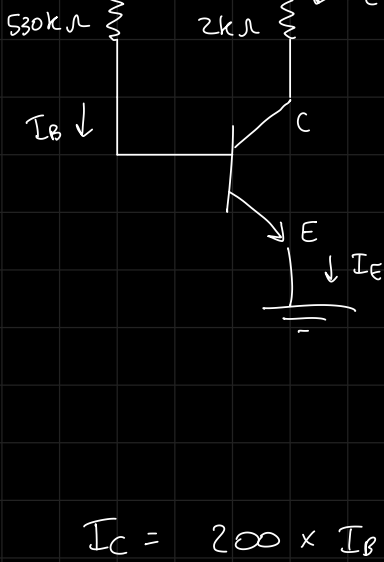(b) for $\beta = 200$, find V_{CE} and I_C



operating point

$$-6 + I_C \cdot 2\text{k} + V_{CE} = 0$$

$$-6 + 530\text{k} \cdot I_B + V_{BE} = 0$$

$$I_B = \frac{6-0.7}{530} \text{ mA}$$



$$= \frac{5.3}{530} \text{ mA}$$

$$= 10\mu\text{A}$$

$$I_C = 200 \times I_B = 2\text{ mA}$$

$$V_{CE} = 6 - 2 \cdot 2 = 2\text{ V}$$

Q2)

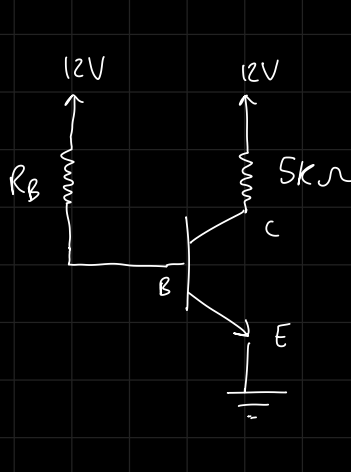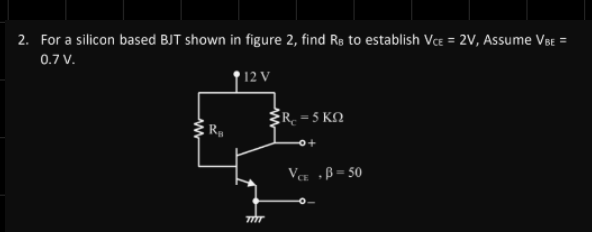

$\beta = 50$

$$-12 + I_C \cdot 5\text{k} + V_{CE} = 0$$

$$-12 + I_C \cdot 5\text{k} + 2 = 0$$



$$I_C = 2\text{ mA}$$

$$I_B = \frac{2\text{ mA}}{50} = 40\mu\text{A}$$

$$-12 + R_B \cdot 40\mu\text{A} + 0.7 = 0$$

$$R_B = \frac{11.3}{40} \text{ M}\Omega = 282.5\text{k}\Omega$$


Q3)

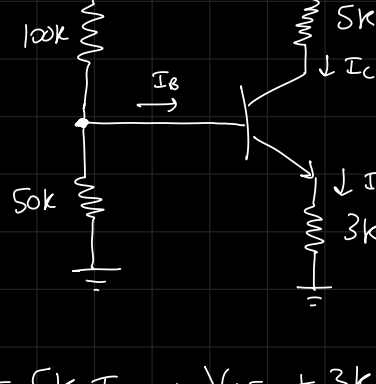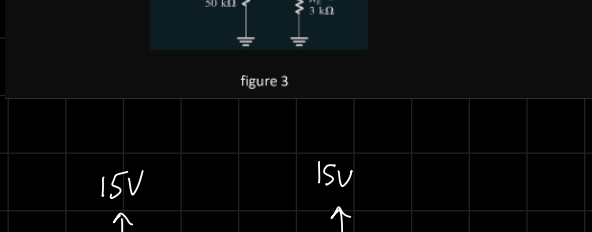

$\beta = 100$

$$-15 + 5\text{k} I_C + V_{CE} + 3\text{k} I_E = 0$$

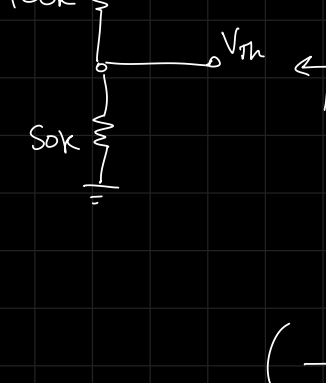Using Thevenin's Theorem, we can simplify the net on the left




$$V_{th} = \frac{50\text{k}}{150\text{k}} \cdot 15 = \frac{15}{3} = 5\text{ V}$$

$R_{th} \rightarrow$ SC all $V_{sources}$

So, $R_{th} = 100\text{k} \parallel 50\text{k}$

$$\left(\frac{1}{100\text{k}} + \frac{1}{50\text{k}} \right)^{-1}$$
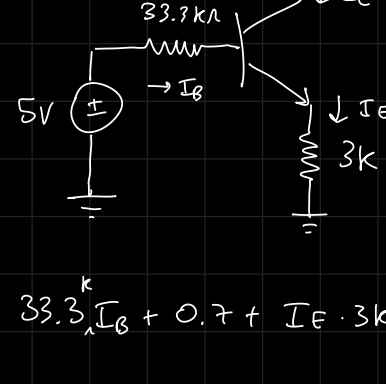
$$= \frac{5 \cdot 10^6}{150\text{k}} = \frac{50\text{k}^3}{15} = \frac{100}{3} = 33.3\text{k}$$



$$-5 + 33.3\text{k} I_B + 0.7 + I_E \cdot 3\text{k} = 0$$

$$-15 + 5\text{k} I_C + V_{CE} - 33.3\text{k} I_B + 5 = 0$$

$$\frac{5-0.7}{33.3} = I_B = 0.129\text{ mA}$$

$$I_C = 12.9\text{ mA}$$

$$\alpha = \frac{\beta}{\beta+1} = \frac{100}{101} = 0.99$$

$$I_E = \frac{I_C}{\alpha} = 13.03\text{ mA}$$