
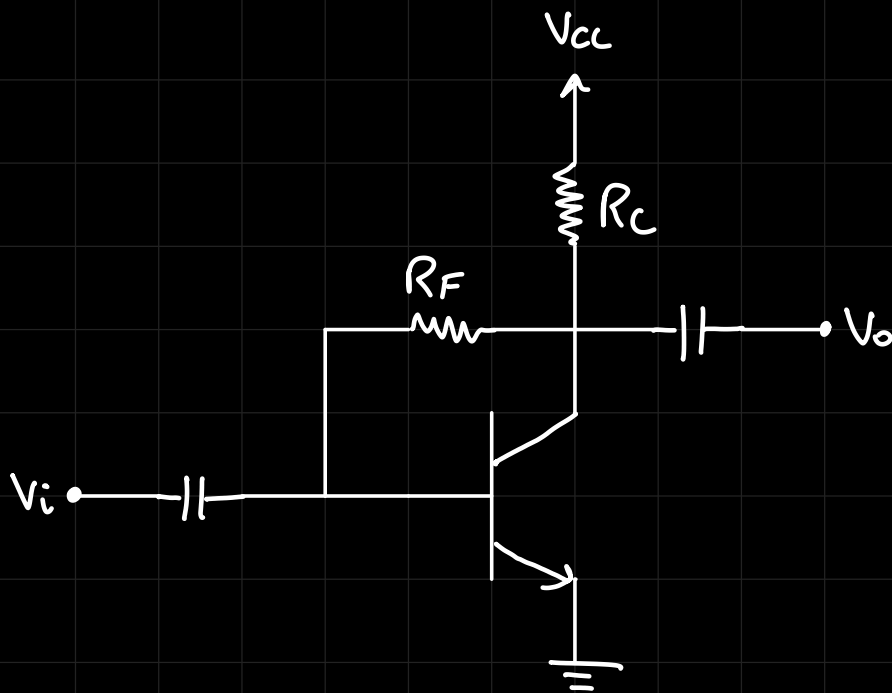


* AC Analysis of feedback biasing

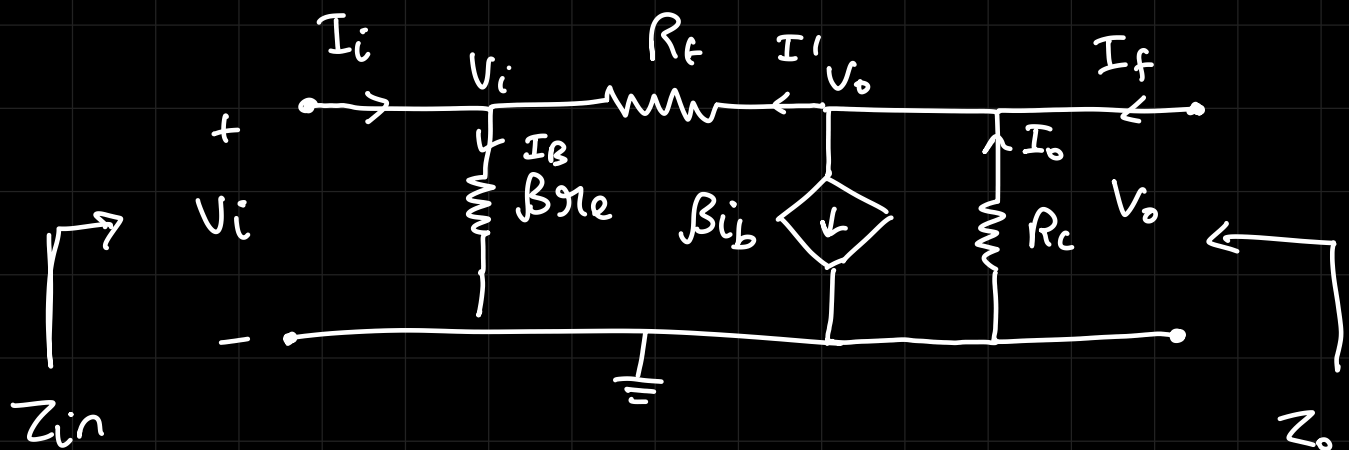

$R_E = 0 \rightarrow \pi$ model



$$V_o = -I_o R_c$$

$$I_o = \beta I_B + I'$$

$$\text{assume } I' \ll \beta I_B \rightarrow I_o = \beta I_B$$

$$V_o = -\beta I_B R_c$$

$$I_B = \frac{V_i}{\beta r_e}$$

$$\boxed{\frac{V_o}{V_i} = -\frac{R_c}{r_e}}$$

Quiz 2: 4 questions

2 x AC analysis BJT

1 x AC MOSFET

1 x DC MOSFET

$$I' = \frac{V_o - V_i}{R_f} = \frac{V_o}{R_f} - \frac{V_i}{R_f}$$

$$= \frac{-V_i \cdot R_c}{r_e R_f} - \frac{V_i}{R_f}$$

$$V_o = -\beta I_B R_c$$

$$I_i + I' = I_B$$

$$I_b - I_i = \frac{V_o}{R_f} - \frac{V_i}{R_f}$$

$$I_b - I_i = \frac{-\beta I_B R_c}{R_f} - \frac{V_i}{R_f}$$

$$I_b - I_i = \frac{-\beta V_i R_c}{\beta g_m R_f} - \frac{V_i}{R_f}$$

$$I_b - I_i = \frac{-V_i (R_c + g_m)}{g_m R_f}$$

$$I_b = \frac{V_i}{\beta R_e}$$

$$\frac{V_i}{\beta R_e} + \frac{V_i (R_c + g_m)}{g_m R_f} = I_i$$

$$\frac{1}{\beta R_e} + \frac{R_c + g_m}{g_m R_f} = \frac{1}{Z_{in}}$$



$$\frac{\beta g_m + g_m R_f}{g_m R_f + \beta g_m (R_c + g_m)} = Z_{in}$$

$$\frac{\beta + R_f}{\beta (R_c + g_m) + R_f} = Z_{in}$$

$$Z_{in} = \frac{1}{\frac{1}{R_f} + \left(\frac{1}{\beta R_e} + \frac{R_c}{g_m R_f} \right)}$$

$$Z_o = \frac{V_o}{I_f}$$

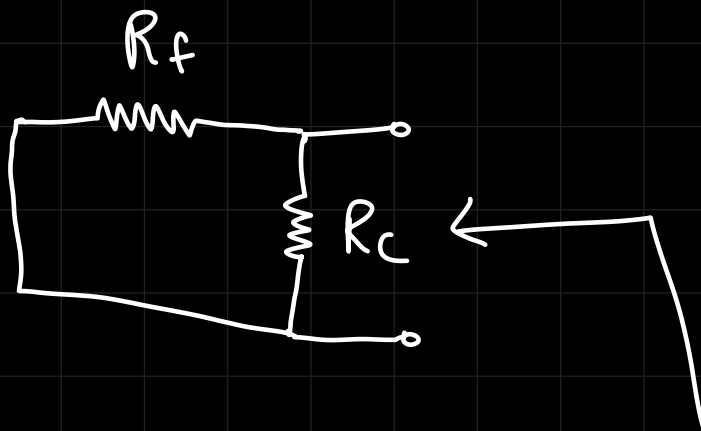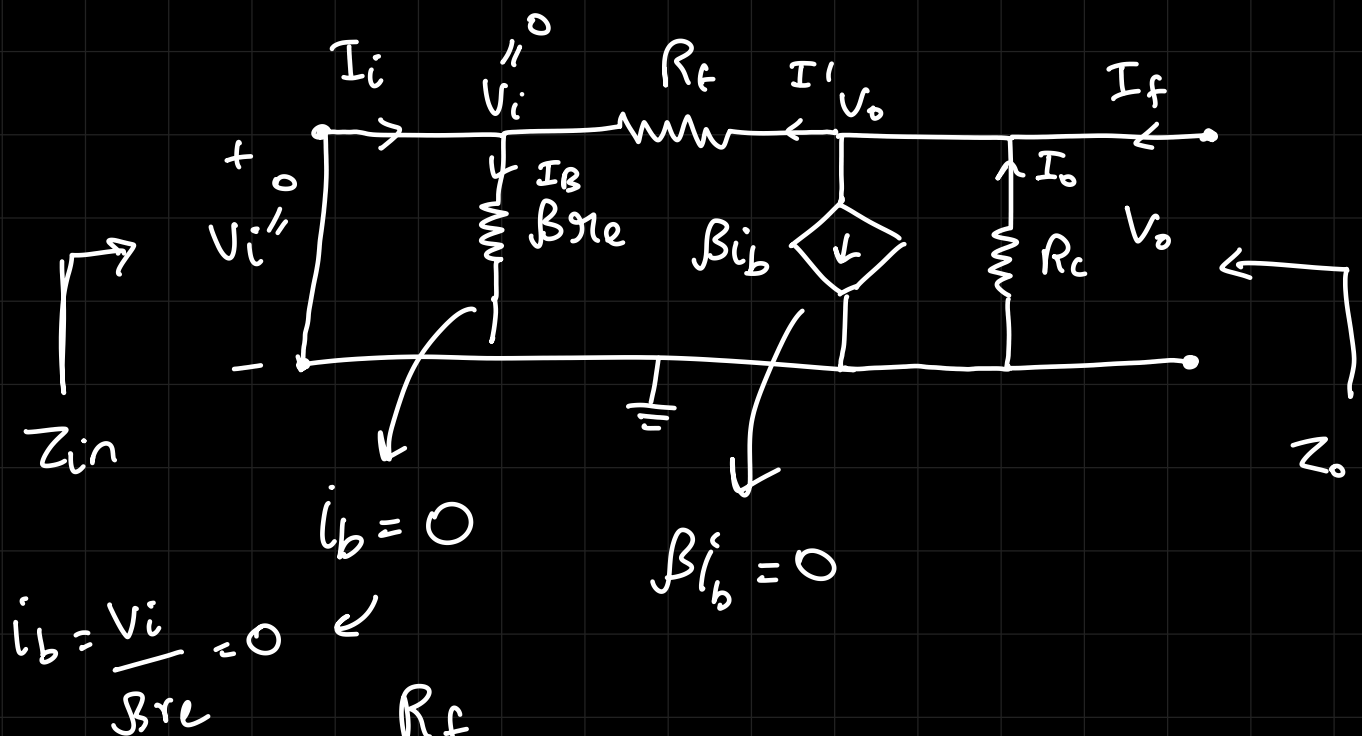
like 2port network problems,
remove input V





$$Z_o = R_c \parallel R_f$$

Z_o


gues)

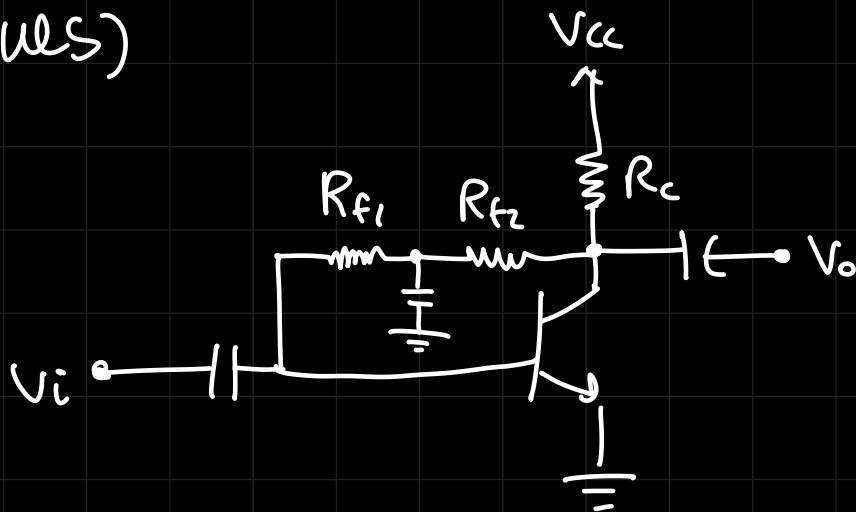

AC \rightarrow

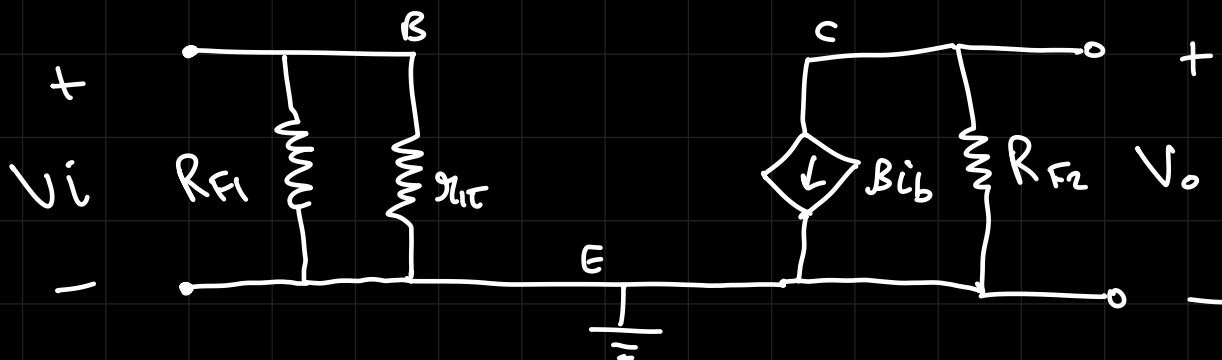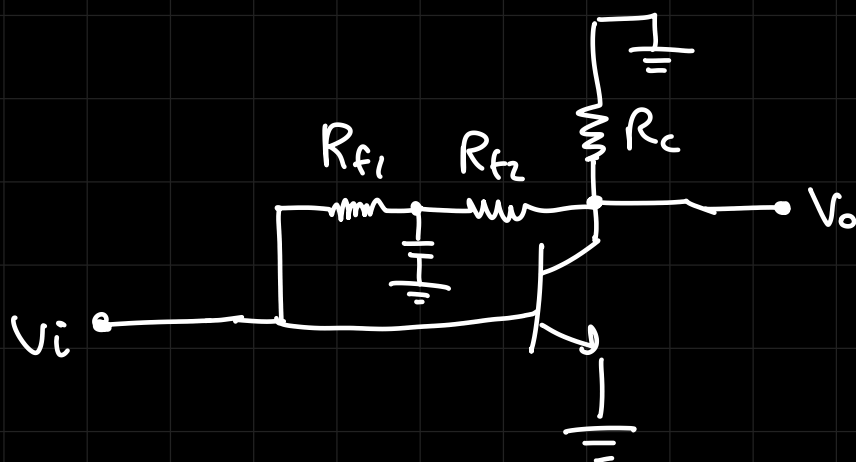


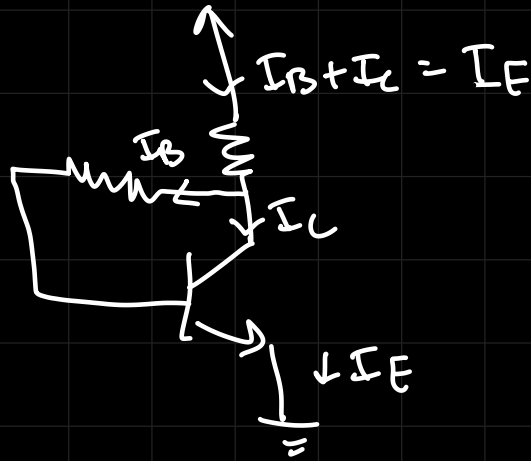called "feedback" because
we are getting I_E in collector
and emitter side



MOSFET (numerical)

enhancement type

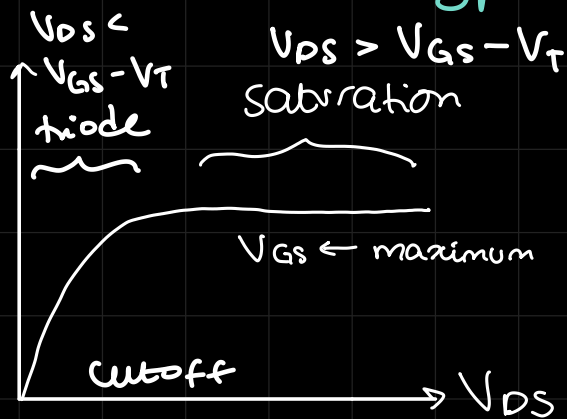

Nmos: \approx parallel plate capacitor (principle)

Saturation mode: $V_{DS} > V_{GS} - V_T$

$$I_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \times \frac{W}{L} \times [V_{GS} - V_T]^2$$

μ_n is electron mobility ($\frac{m^2}{V \cdot sec}$)
 C_{ox} is oxide capacitance

Triode mode: $V_{DS} < V_{GS} - V_T$

$$I_D = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_T) \times (V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2)$$

Cutoff mode : $V_{GS} < V_T$


$$I_d = 0$$

→ for the given circuit shown,

$$V_T = 0.6V$$

find the region of operation

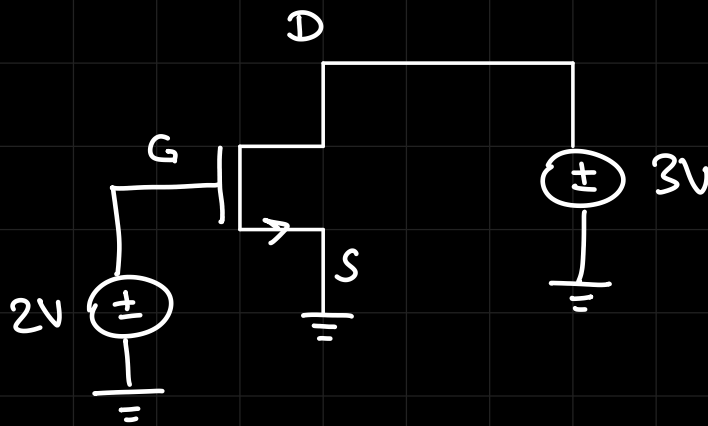$V_T = +ve \rightarrow n$ channel
 $= -ve \rightarrow p$ channel



$$-2 + V_{GS} = 0$$

$$V_{GS} = 2V$$


$$-3 + V_{DS} = 0$$

$$V_{DS} = 3V$$

$$V_{DS} = 3V > V_{GS} - V_T = 1.3V$$

Saturation

g) determine mode of operation

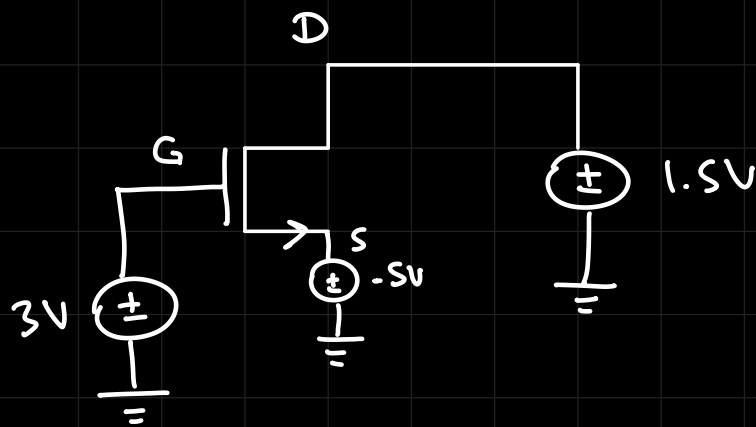

$$-3 + V_{GS} + 0.5 = 0$$

$$V_{GS} = 2.5 \text{ V}$$


$$-1.5 + V_{DS} + 0.5 = 0$$

$$V_{DS} = 1 \text{ V}$$

$$V_{DS} = 1 \text{ V} < V_{GS} = 2.5 - 0.6 = 1.9 \text{ V}$$

Triode mode

8)

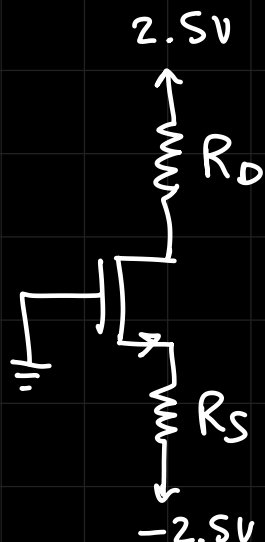

Calculate R_D and R_S

given: $V_T = 1V$

$$\mu_n C_{ox} = 60 \mu A V^{-2}$$

$$\frac{W}{L} = \frac{120 \mu m}{3 \mu m} = 40$$

$$I_D = 0.3 mA$$

$$V_D = 0.4 V$$

$$V_{GS} - 2.5 + R_S I_S = 0$$

$$V_{GS} + R_S I_S = 2.5$$

$$-2.5 + R_D I_D + V_{DS} + R_S I_S - 2.5 = 0$$

assume sat

$$0.3 \times 10^{-3} = 60 \times 10^{-6} \times 40 (V_{GS} - V_T)^2$$

$$R_D = \frac{2.5 - V_D}{I_D} = \frac{2.5 - 0.4}{0.3} = \frac{2.1}{0.3} = 7 k\Omega$$

$$V_{DS} = V_D - V_S$$

$$V_{GS} = V_G - V_S$$

$$\text{note: } V_G = 0$$

$$V_D = 0.4V \text{ (given)}$$

$$V_{DS}$$

$$V_{GS} - V_T$$

↓

$$V_T = 1V$$

$$V_{GS} - V_T = -V_S - 1$$

$$V_{DS} = 0.4 - V_S$$

$$V_{DS} > V_{GS} - V_T \rightarrow \text{SATURATION mode}$$

$$I_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_T)^2$$

$$0.6 \times 10^{-3} = 6 \times 10^{-6} \times 4 \times (V_{GS} - V_T)^2$$


$$0.25 = (V_{GS} - V_T)^2$$

$$V_{GS} - V_T = 0.5V$$

$$V_{GS} = 1.5V \rightarrow V_{GS} = V_G - V_S \Rightarrow V_S = -1.5V$$

$$R_S = \frac{V_S - (-2.5)}{I_S} = \frac{V_S + 2.5}{I_D} = \frac{1}{0.3} k\Omega = \underline{3.33 k\Omega}$$

g3

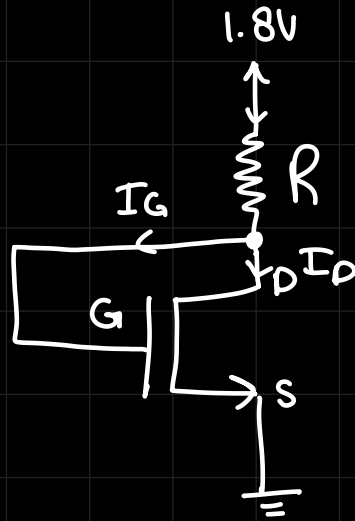

given:

$$V_D = 0.7V$$

$$V_{th} = 0.5V$$

$$\mu_n C_{ox} = 0.4m$$

$$\frac{W}{L} = 4$$

$$R = \frac{1.8 - 0.7}{I_D (\approx I_S)}$$

$$V_D = 0.7V, V_S = 0V, V_G = 0.7V (\text{shorted})$$

$$V_{DS} > V_{GS} - V_T$$

saturation

$$\text{because } V_S = 0 \text{ so } V_D, V_G - V_T \\ 0.7, > 0.7 - 0.5$$

$$I_D = \frac{1}{2} \times 0.4 \times 10^{-3} \times 4 \times (V_G - V_T)^2$$

$$= 0.8 \times 10^{-3} \times 0.04$$

$$= \underline{32 \mu A}$$


$$R = \frac{1.8 - 0.7}{32} m\Omega = \frac{1.1}{32} = \underline{34k\Omega}$$

Q3

$$V_D = 0.1V$$

$$V_T = 1V$$

$$\mu_n C_{ox} \frac{W}{L} = 1mA/V^2$$

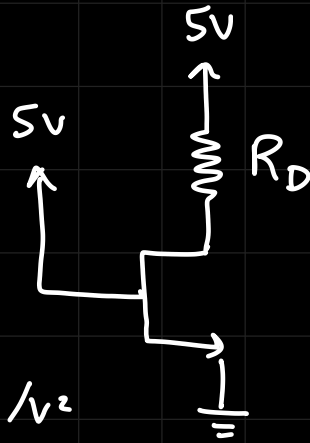

$$-5 + I_D R_D + V_{DS} = 0$$

$$V_{GS} = 5V$$

$$V_G = 5V$$

$$V_{GS} - V_T = 4V$$

$$V_{DS} = 0.1$$

triode mode

$$I_D = 10^{-3} \times (4) \times \left(0.1 - \frac{1}{2}(0.01)\right)$$

$$= 10^{-3} \times 4 \times 10^{-1} - 5 \times 10^{-3}$$

$$= 10^{-4} \times 4 - 5 \times 10^{-3}$$

$$\Rightarrow (4 - 50) 10^{-4}$$

$$\Rightarrow$$