


$$\alpha = \frac{I_C}{I_B} \quad \text{common emitter}$$

$$\beta = \frac{I_C}{I_E} \quad \text{common base}$$

$$\gamma = \frac{I_E}{I_B} \quad \text{common collector}$$

$$\alpha = \frac{\beta}{\beta + 1} \quad , \quad \beta = \frac{\alpha}{1 - \alpha}$$

Q1)

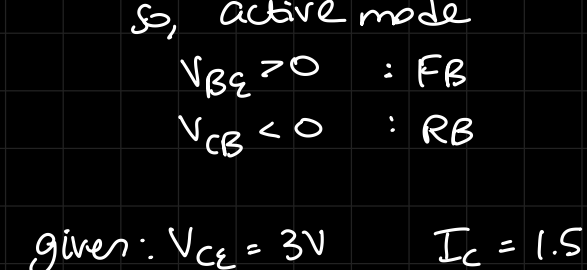

given: amplifier

So, active mode

$$V_{BE} > 0 \quad : \text{FB}$$


$$V_{CE} < 0 \quad : \text{RB}$$

$$\text{given: } V_{CE} = 3V \quad I_C = 1.5mA$$

$$\text{for active mode, } I_C = \beta I_B + (\beta + 1) I_{CBO}$$

removing all the capacitors because we have DC biasing

$$V_{BE} = 0.7V \quad \text{for Si}$$

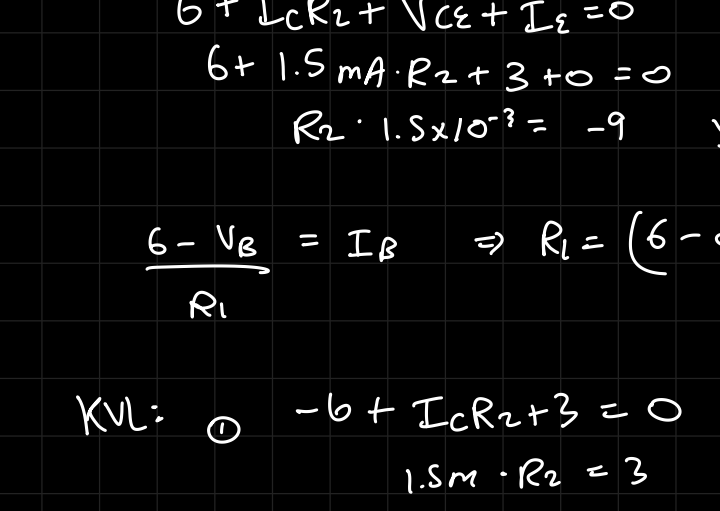

$$V_{CC} + I_B R_1 + 0.7 + I_E = 0 \quad I_C = \beta I_B$$

$$6 + 10^5 R_1 + 0.7 = 0$$

$$R_1 = -6.7 \times 10^5 \Omega \quad \times$$

$$I_B = \frac{1.5 \text{ mA}}{150} = 0.01 \text{ mA}$$

$$6 + I_C R_2 + V_{CE} + I_E = 0$$

$$6 + 1.5 \text{ mA} \cdot R_2 + 3 + 0 = 0$$

$$R_2 \cdot 1.5 \times 10^{-3} = -9 \quad \times$$

$$\frac{6 - V_{BE}}{R_1} = I_B \Rightarrow R_1 = (6 - 0.7 - V_{CE}) 10^5$$

$$\text{KVL: } \textcircled{1} \quad -6 + I_C R_2 + 3 = 0$$

$$1.5 \text{ mA} \cdot R_2 = 3$$

$$R_2 = 2 \text{ k}\Omega$$

$$\textcircled{2} \quad -6 + I_B R_1 + V_{BE} = 0$$

$$-6 + 0.01 \text{ mA} \cdot R_1 + 0.7 = 0$$

$$R_1 = 530 \text{ k}\Omega$$

$$\textcircled{2} \quad \beta = 200$$

$$I_C = 1.5 \text{ mA}$$

$$I_C = \beta I_B + (\beta + 1) I_{CBO}$$

Let this be negligible because not given

$$I_C = \beta I_B$$

$$I_B = \frac{1.5 \text{ A} \times 10^{-3}}{2}$$

$$I_B = 7.5 \mu\text{A}$$

$I_C$  not known

$$-6 + R_1 I_B + V_{BE} = 0$$

$$530 \text{ k}\Omega \cdot I_B = 5.3$$


$$I_B = \frac{5.3}{530} \text{ mA} = 0.01 \text{ mA}$$

$$I_C = \beta (0.01 \text{ mA}) = 2 \text{ mA}$$

$$-6 + I_C \cdot R_2 + V_{CE} = 0$$

$$V_{CE} = 6 - 2 \cdot 2 = 2 \text{ V}$$


Q3)

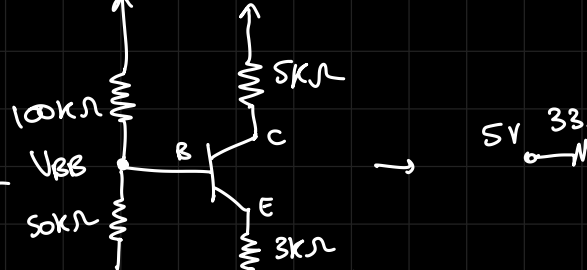

$$\beta = 100$$

$$-15 + I_C R_C + V_{CE} + I_E R_E = 0$$
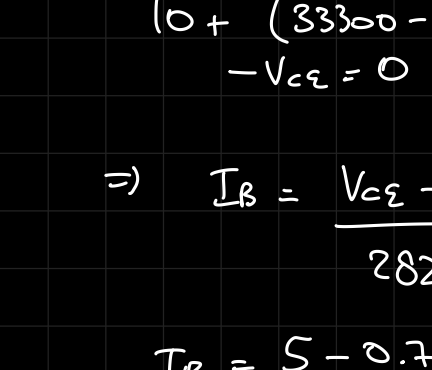
$$-15 + 5 \text{ k}\Omega I_C + V_{CE} + I_E \cdot 3 \text{ k}\Omega = 0$$



$$-15 + 5 \text{ k}\Omega (I_C) + V_{CE} + 3 \text{ k}\Omega I_E = 0$$



$$V_{BE} = \frac{50 \text{ k}\Omega}{150 \text{ k}\Omega} \cdot 15 = 5 \text{ V}$$

$I_B \neq 0$  practically

$R_{B1}$  and  $R_{B2}$  are in parallel?

$$\frac{1}{100 \text{ k}\Omega} + \frac{1}{50 \text{ k}\Omega}$$
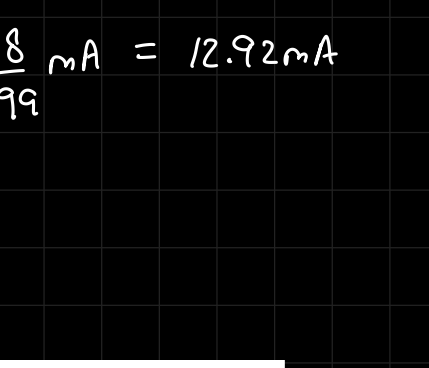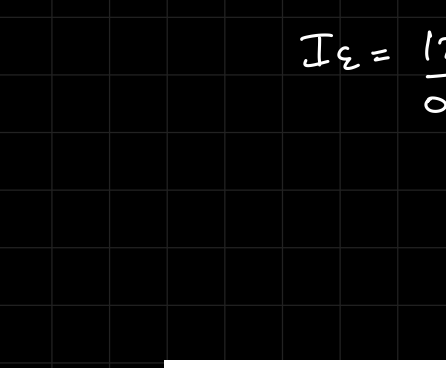
$$V_{BE} = -4.9 \text{ V} \quad \frac{100 \text{ k}\Omega}{3} = 33.3 \text{ k}\Omega$$



$$-5 + 33.3 \text{ k}\Omega I_B + 0.7 + I_E \cdot 3 \text{ k}\Omega = 0$$

$$-15 + 5 \text{ k}\Omega \cdot I_C + V_{CE} + I_E \cdot 3 \text{ k}\Omega = 0$$

$$I_C = \beta I_B = 100 I_B$$

$$-15 + 5 \text{ k}\Omega \cdot 100 I_B + V_{CE} + I_E \cdot 3 \text{ k}\Omega = 0$$

$$10 + (33300 - 5100) I_B + 0.7 - V_{CE} = 0$$

$$\Rightarrow I_B = \frac{V_{CE} - 10.7}{282} \text{ mA}$$

$$I_B = \frac{5 - 0.7}{33.3} \text{ mA} = 0.128 \text{ mA}$$

$$I_C = 12.8 \text{ mA}$$

$$V_{CE} = 282 (0.13) + 10.7 = 47.36 \text{ V}$$

$$-15 + 5 \text{ k}\Omega \cdot I_C + V_{CE} + 3 \text{ k}\Omega \cdot I_E = 0$$

$$-5 + 33.3 \text{ k}\Omega I_B + 0.7 + I_E \cdot 3 \text{ k}\Omega = 0$$

$$-5 + 33.3 (0.128) + 0.7 + I_E \cdot 3 \text{ k}\Omega = 0$$

$$4.3 - 4.2624 = I_E \cdot 3 \text{ k}\Omega$$

$$I_E = 112.8 \mu\text{A} \quad \times$$

$$\alpha = \frac{I_C}{I_E} \quad \alpha = \frac{\beta}{\beta + 1} = \frac{100}{101} = 0.99$$

$$I_E = \frac{12.8}{0.99} \text{ mA} = 12.92 \text{ mA}$$

Q4)



$$V_{BE} = 0.7 \text{ V}$$

$$-12 + I_B R_B + V_{BE} = 0$$

$$I_C = \beta I_B$$

$$I_B R_B = 11.3 \text{ V}$$

$$-12 + I_C (5 \text{ k}\Omega) + V_{CE} = 0$$

$$I_C = \frac{10}{5} \text{ mA} = 2 \text{ mA}$$

$$I_B = \frac{2 \text{ mA}}{50} = 0.04 \text{ mA}$$

$$R_B = \frac{11.3 \text{ k}\Omega}{0.04} = \frac{1130}{4} \text{ k}\Omega$$

$$= 282.5 \text{ k}\Omega$$

Q5)



$$2.85 \text{ V}$$

$$15 \text{ V} \rightarrow 10 \text{ V}$$

$$I_E \sim I_C$$

$$I_B \sim 0$$

$$\beta > 1$$

$$\frac{15 + 6}{15 \text{ k}\Omega \cdot 6} \Rightarrow \frac{15 \text{ k}\Omega \cdot 2}{7} \Rightarrow \frac{30 \text{ k}\Omega}{7} = 4.28 \text{ k}\Omega$$

$$I_B = \frac{2.85 - 0.7}{4.28} \text{ mA}$$

$$I_B = 0.5 \text{ mA}$$


for finding  $R_{th} \rightarrow$

We remove all the independent sources

So the two resistances are in parallel



Q5)

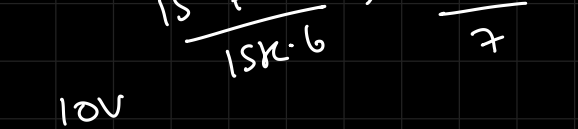

$$15 \text{ V} \rightarrow 10 \text{ V}$$

$$I_E \sim I_C$$

$$I_B \sim 0$$

$$\beta > 1$$

$$\frac{15 + 6}{15 \text{ k}\Omega \cdot 6} \Rightarrow \frac{15 \text{ k}\Omega \cdot 2}{7} \Rightarrow \frac{30 \text{ k}\Omega}{7} = 4.28 \text{ k}\Omega$$

$$I_B = \frac{2.85 - 0.7}{4.28} \text{ mA}$$

$$I_B = 0.5 \text{ mA}$$