


tentative date for simulation \rightarrow 15th April
project deadline: before endsem

MOSFET AC analysis (small signal operation)

MOSFET = Amplifier

only in saturation region

so that linear
amplification is
achieved

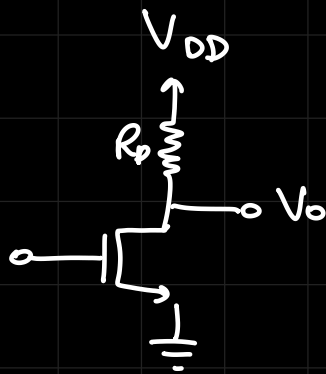

$$V_o = V_{DD} - I_D R_D$$

$$I_D R_D = V_{DD} - V_o = V_{DD} - V_{DS}$$

$$I_D = \frac{V_{DD}}{R_D} - \frac{V_{DS}}{R_D}$$

CASE 1 $\rightarrow I_D = 0$

$$\hookrightarrow V_{DS} = V_{DD}$$

CUTOFF


$$(V_i < V_T)$$

no channel induced

Case 2 \rightarrow saturation : $V_{DS} > V_{GS} - V_T$

$V_i \uparrow \rightarrow V_{GS} \uparrow \rightarrow i_D \uparrow \rightarrow V_{DS} \downarrow$ until
 $V_{DS} = V_{GS} - V_T$

$$i_D = \frac{V_{DD} - V_{DS}}{R_D}$$

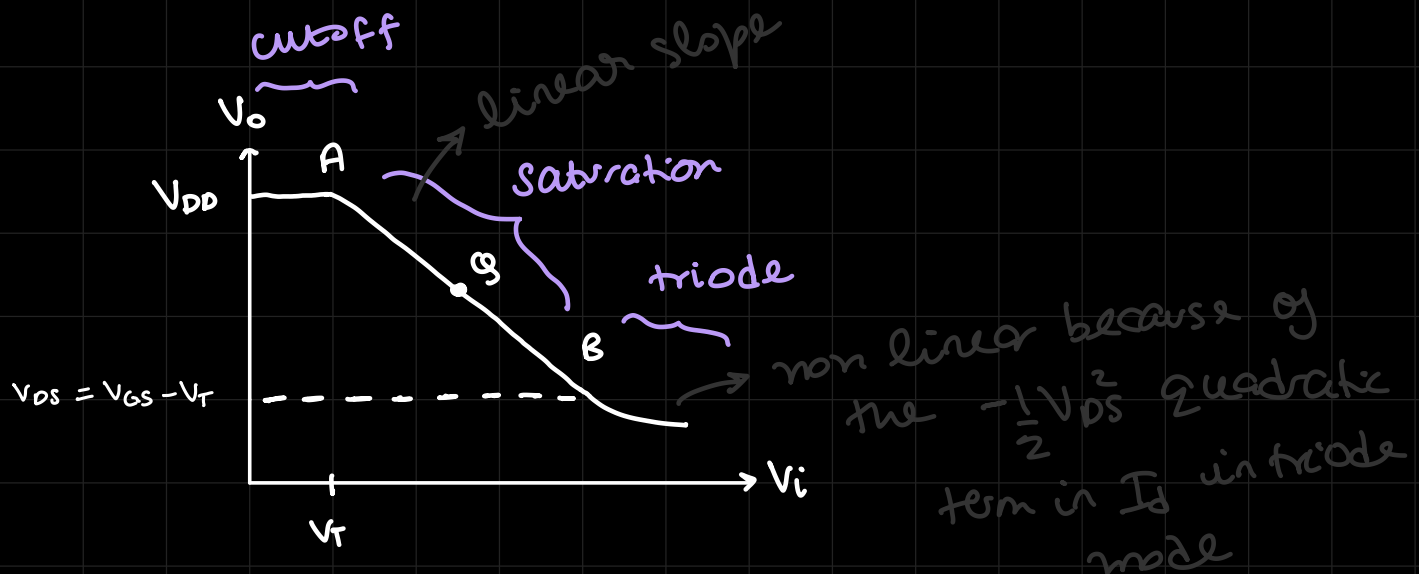

gain = -ve

($q/p \rightarrow 180^\circ$ out of phase)

$$v_{G_s} = V_{G_s} - v_{g_s}$$

$$wt = DC + AC$$

$$i_D = \underbrace{\frac{1}{2} K_n (V_{G_s} - V_T)^2}_{DC} + \underbrace{K_n (V_{G_s} - V_T) v_{g_s}}_{\text{linear}} + \underbrace{\frac{1}{2} K_n v_{g_s}^2}_{\text{non linear}}$$

$$v_{g_s} \ll 2(V_{G_s} - V_T)$$

$$g_m = \frac{i_D}{v_{g_s}} = K_n (V_{G_s} - V_T)$$


$$g_m = \left. \frac{\partial i_D}{\partial v_{G_s}} \right|_{v_{G_s} = V_{G_s}}$$

$$A_v = \frac{v_d}{v_{g_s}} = -g_m R_D$$

for saturation \rightarrow

$$v_{G_s} - V_T < v_D < V_{DD}$$

π model

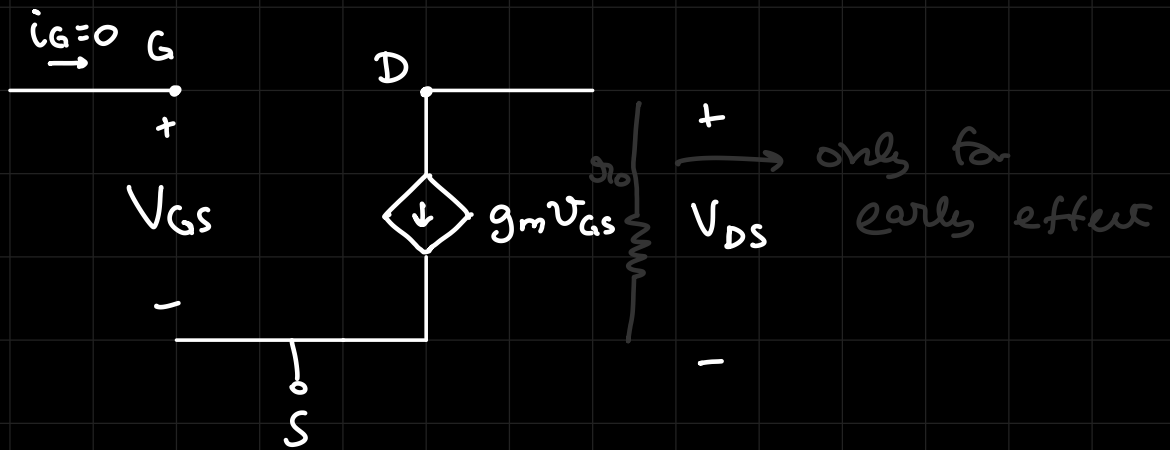

early effect impedance \rightarrow

$$i_D = \kappa (v_{GS} - V_T)^2 (1 + \lambda v_{DS})$$

$$r_o = \frac{1}{\lambda \kappa (V_{GS} - V_T)^2}$$

$$r_o = \left[\frac{\partial i_D}{\partial v_{GS}} \bigg|_{v_{GS} = V_{GS}} \right]^{-1}$$

$$r_o = (\kappa (V_{GS} - V_T)^2 \lambda)^{-1}$$

SMALL SIGNAL OPERATION

① DC Analysis


$$g_m = 2K(V_{GS} - V_T)$$

$$r_o = \frac{1}{\lambda K(V_{GS} - V_T)^2}$$


② AC analysis

gain

g)

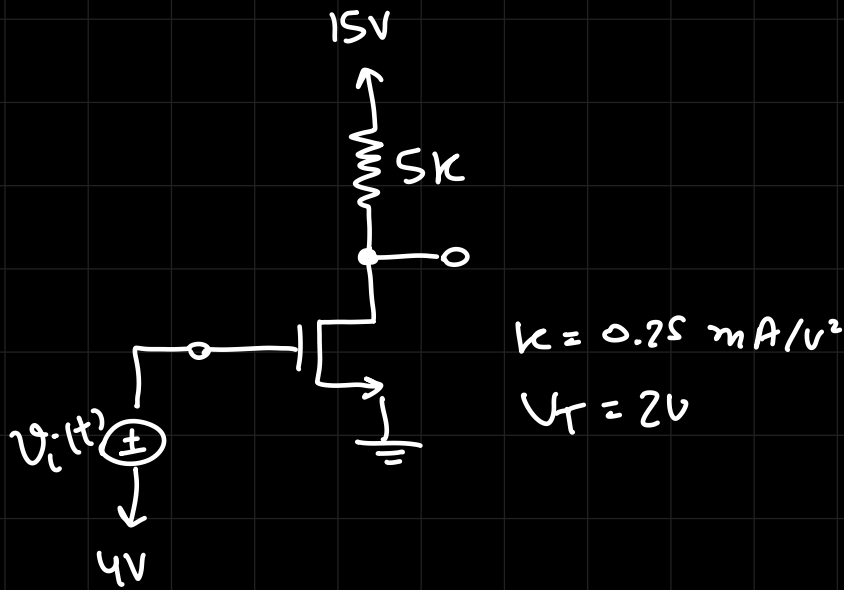

① DC Analysis

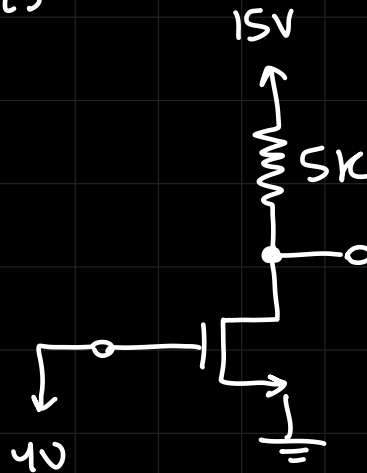

$$V_{GS} = 4\text{V}$$


$$i_D = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_T)^2 \quad \text{assuming SAT}$$

$$= 0.25 \times 10^{-3} \times (4 - 2)^2$$

$$= 1\text{mA}$$

params
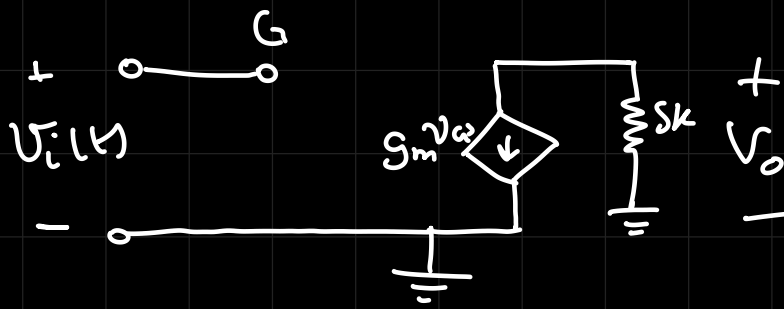
$$\begin{cases} g_m = 2k(V_{GS} - V_T) = 1\text{mA/V} \\ r_o = \infty \quad (\text{not considering early effect}) \end{cases}$$



$$V_o = -g_m V_{Gs}(sK)$$

$$= -g_m V_i(sK)$$

$$\text{Gain: } A_v = \frac{V_o}{V_i} = -g_m(sK) = \underline{\underline{-5}}$$