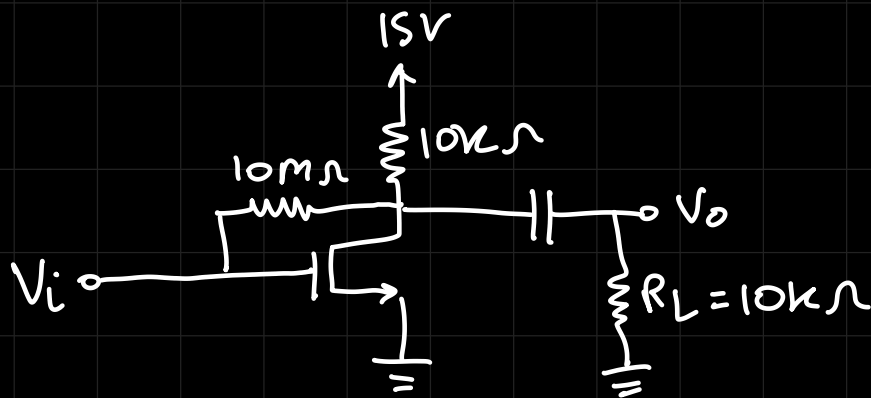



TUT (continuation)

previous Tut done on paper

g)



AC analysis → π model

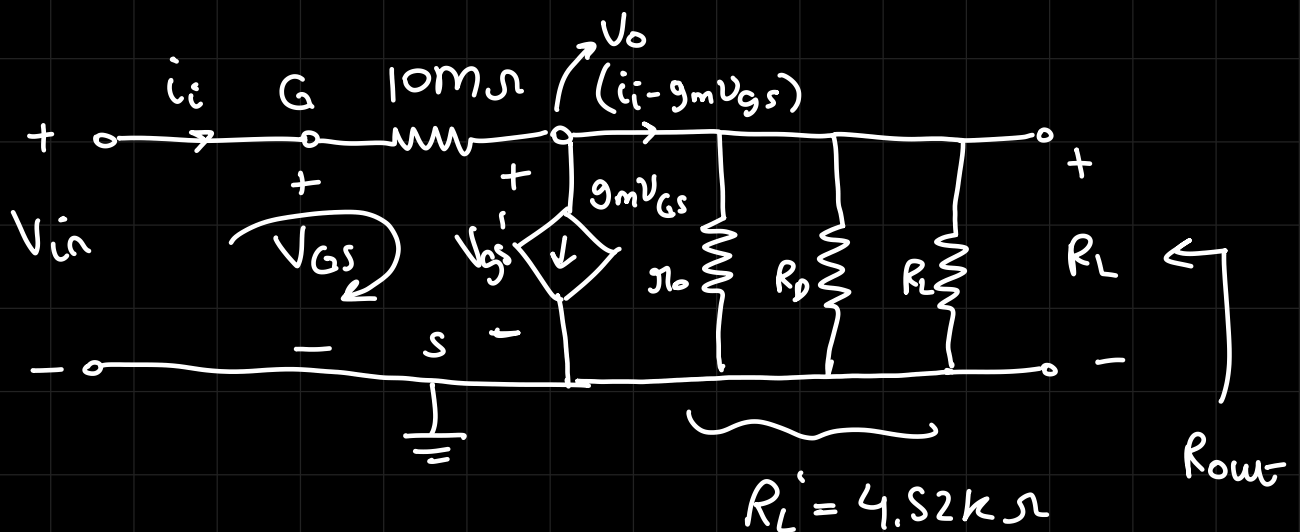

$$V_o = (i_i - g_m V_{gs}) R_L' \quad \text{--- (1)}$$

$$KVL = -V_{in} + (10M)(i_i) + V_o = 0$$

$$V_{in} - V_o = 10 \times 10^6 (i_i)$$

$$\frac{V_{in} - V_o}{R_G} = i_i \quad \text{--- (2)}$$

$$V_o = \left(\frac{V_{in} - V_o}{R_G} - g_m V_{gs} \right) R_L'$$

$$V_o + \frac{V_o R_L'}{R_G} = \frac{V_{in} \cdot R_L'}{R_G} - g_m V_{gs} R_L'$$

$$V_o \left[1 + \frac{R_L'}{R_G} \right] = V_{in} \left(\frac{1}{R_G} - g_m \right) R_L'$$

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = A_v = \frac{\left(\frac{1}{R_G} - g_m \right) R_L'}{\left(1 + R_L'/R_G \right)} \quad \begin{matrix} \downarrow \\ V_{gs} = V_{in} \end{matrix} \quad \text{volt/volt}$$

$$\text{mosfet gain} = \frac{V_o}{V'_{gs}} \quad \text{gain without } R_G$$



$$R_L' = 4.52 \text{ k}\Omega \quad g_m = 0.72 \text{ m}$$

$$A_{v \text{ overall}} = \underline{-3.259} \sim -3.3$$

$$R_{in} = \frac{V_i}{i_i} = \frac{V_i \times R_G}{V_i - V_o} = \frac{V_i}{V_i + 3.3 V_i} \times R_G$$

$$= \frac{R_G}{4.3} \Rightarrow 2.32 \text{ m}\Omega$$

multistage / cascade amplifier

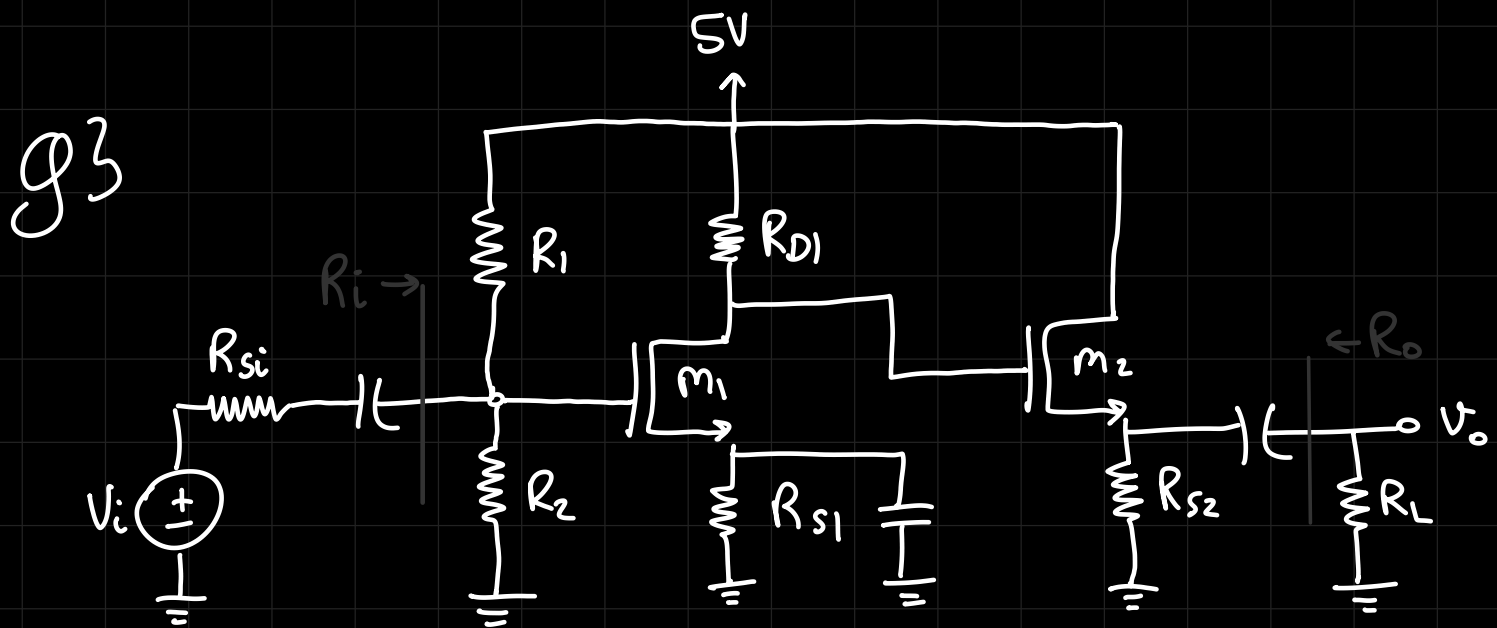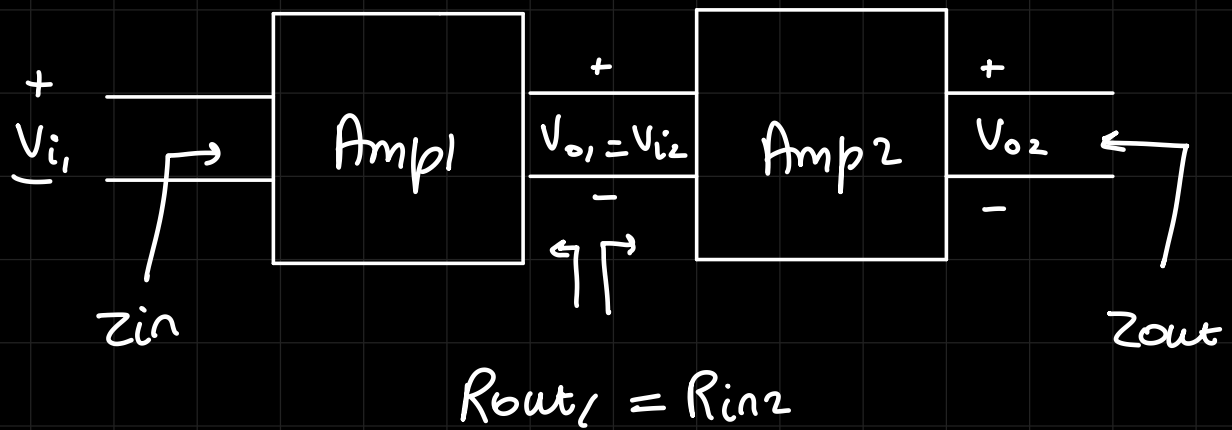

$$K_{n1} = 0.5 \text{ mA/V}^2$$

$$K_{n2} = 0.2 \text{ mA/V}^2$$

$$V_{T1} = V_{T2} = 1.2 \text{ V}$$

$$I_{D1} = 0.2 \text{ mA}$$

$$I_{D2} = 0.5 \text{ mA}$$

$$V_{DS1} = V_{DS2} = 6 \text{ V}$$

$$R_i = 100 \text{ k}\Omega$$

$$R_{si} = 4 \text{ k}\Omega$$

Assume

$$K_n = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L}$$


$\left. \begin{array}{l} \text{AC} \rightarrow \text{BJT} \\ \text{DC \& AC} \rightarrow \text{MOSFET} \\ \text{Current mirror} \end{array} \right\} \text{Quiz 2 Syllabus}$

1st Amp \rightarrow π model

2nd Amp \rightarrow T model

assume that both work under saturation

Ans)

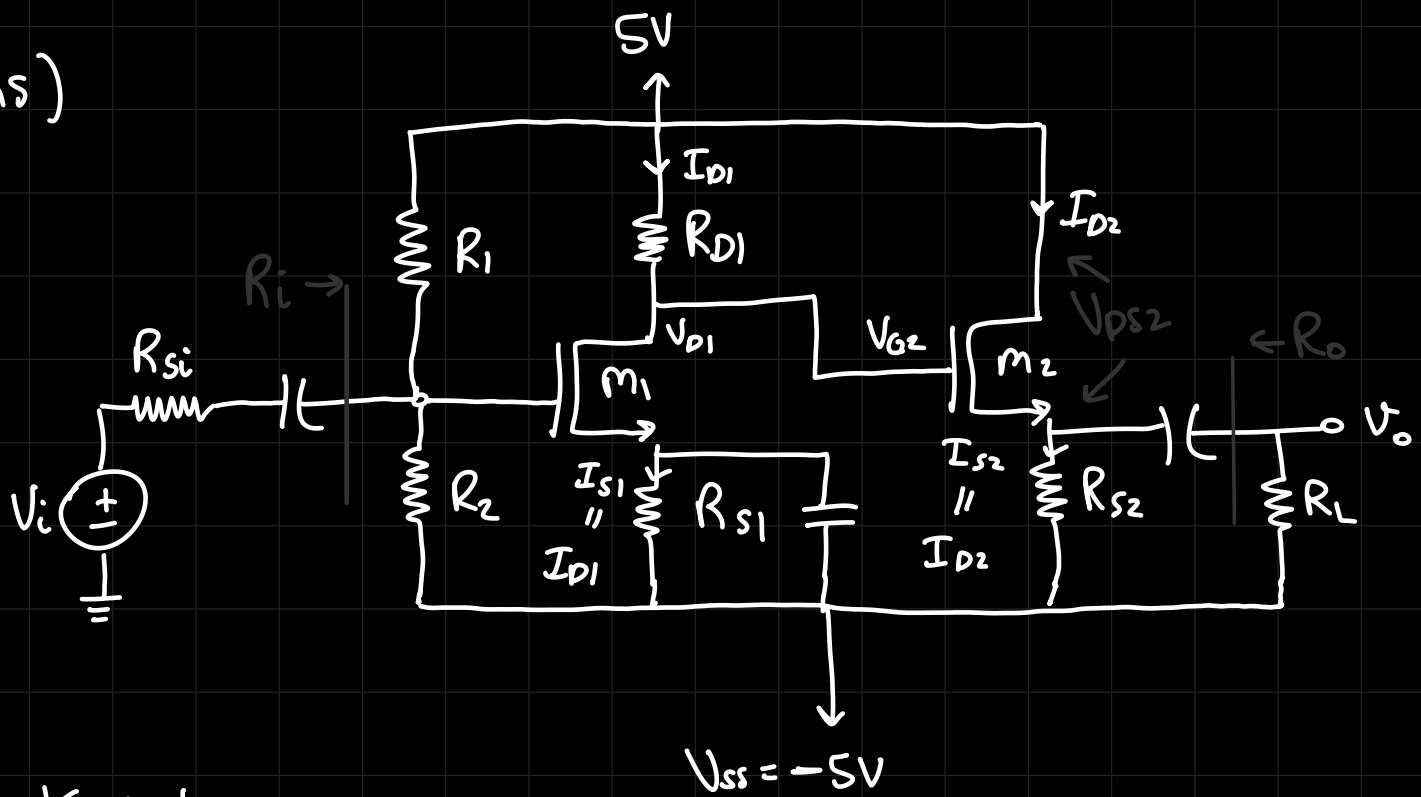

KVL (outer loop)

$$-V_{DD} + V_{DS2} + I_{D2} R_{S2} + V_{SS} = 0$$

$$I_{D2} R_{S2} = 10 - 6 = 4V$$

$$R_{S2} = \frac{4}{0.5mA} = \underline{\underline{8k\Omega}}$$

$$V_{GS2} = V_{G2} - V_{S2} = V_{G2} - (4 + V_{SS}) \\ = V_{G2} + 1$$

$$I_{D2} = k_{n2}(V_{GS2} - V_T)^2$$

$$0.5 \text{ mA} = 0.2 \times 10^{-3} (V_{GS2} - 1.2)^2$$

$$2.5 = (V_{GS} - 1.2)^2$$

$$V_{GS}^2 + 1.44 - 2.4V_{GS} = 2.5$$

$$V_{GS2} = \underline{2.78}$$

$$V_{G2} = \underline{1.78 \text{ V}}$$

$$\text{KVL: } -S + I_{D1}R_{D1} + V_{GS2} + I_{D2}R_{S2} - S = 0$$

$$-S + 0.2 \text{ mA } R_{D1} + 2.78 + 4 - S = 0$$

$$R_{D1} = \frac{10 - 2.78 - 4}{0.2} \times \text{k}$$

$$R_{D1} = \underline{16.1 \text{ k}\Omega}$$

$$V_{G2} = V_{D1} = 1.78V$$

$$\textcircled{3} \quad -V_{DD} + I_{D1}R_{D1} + V_{DS1} + R_{S1}I_{D1} - 5 = 0$$

$$4 = 0.2m(16.1k + R_{S1})$$

$$4 = 3.22 + R_{S1}(0.2m)$$

$$R_{S1} = \underline{3.9k\Omega}$$

$$I_{D1} = K_{n1} \times (V_{GS} - V_T)^2$$

$$0.2mA = 0.5mA \times (V_{GS} - 1.2)^2$$

$$0.4 = V_{GS}^2 + 1.44 - 2.4V_{GS}$$

$$V_{GS1} = 1.832V$$

$$V_{DS1} = V_{D1} - V_{S1}$$

$$V_{S1} = V_{D1} - 6 = V_{G2} - 6 = 1.78 - 6 = -4.22V$$

$$V_{GS1} = V_{G1} - V_{S1}$$

$$= V_{G1} - I_{D1} R_{S1}$$

$$= \frac{R_2}{R_1 + R_2} [V_{DD} - V_{SS}] - I_D R_{S1}$$

$$= \frac{R_2}{R_1 + R_2} (10) - 0.2 \times 10^{-3} \times 3.9 \times 10^3$$

$$\frac{1.832 + 0.78}{10} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$2.612 = 10 \times \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

We know $R_i = 100 \text{ k}\Omega$

$$R_i = \frac{R_1 \times R_2}{R_1 + R_2} \rightarrow \frac{R_i}{R_1} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$10 \times \frac{100 \text{ k}}{2.612} = R_1 \rightarrow R_1 = \underline{383 \text{ k}\Omega}$$

$$R_2 = \underline{135.33 \text{ k}\Omega}$$